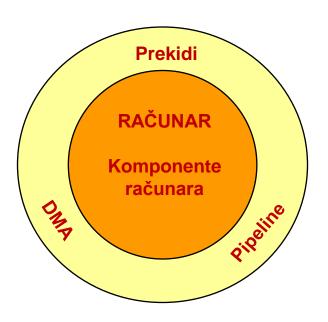


Komponente računara



TEME

- ✓ Procesor
- Memorija
- ✓ Ulazno-izlazni uređaji
- Magistrala




Uvod

- □ Računar → elektronski uređaj za obradu podataka
- ☐ Obrada podataka → izvršavanje programa
- □ Program → uređeni niz instrukcija (komandi, naredbi)
- ☐ Instrukcija → izvršava se nad podacima (operandima)



Osnovne komponente

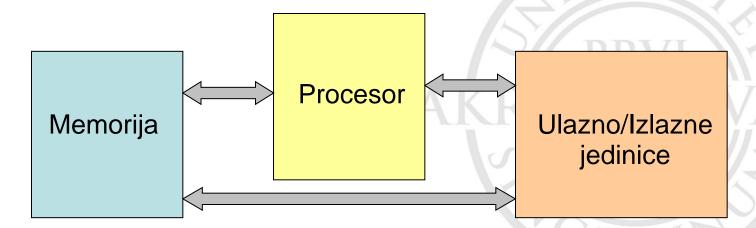- □ Procesor → izvršavanje programa
- Memorija → smeštaj binarnog sadržaja
- □ Ulazno-izlazne jedinice → unos podataka i prikaz rezultata
- Magistrala → povezivanje ostalih komponenata





Memorija

Skladišti binarne reči koje predstavljaju:


- √ instrukcije programa
- ✓ operande





Izgled instrukcije

(jedna moguća interpretacija)

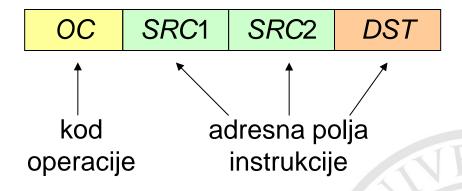

OC: specificira operaciju

SRC1, SRC2: adrese memorijskih lokacija (mem.lok.)

u kojima se nalaze operandi (izvorišni operandi)

DST: adresa mem.lok. u koju treba smestiti rezultat

(odredišni operand)



Izgled operanda

Operand (*n*-bitova):

$$a_{n-1} | a_{n-2} | \dots | a_1 | a_0$$

Moguće interpretacije:

- neoznačeni broj iz opsega (0, 2ⁿ-1)
- ceo broj iz opsega (-2ⁿ⁻¹, 2ⁿ⁻¹-1)
- pokretni zarez
- alfanumerički znak



Procesor

Procesor je centralni deo računara koji izvršava programske instrukcije.





Osnovne komponente procesora:

- ☐ aritmetičko-logička jedinica ALU (centralna komponenta)
 - izvršava instrukcije programa
- registri
 - imaju različitu namenu




Registri u procesoru

- programski brojač *PC* (*Program Counter*) - sadrži adresu naredne instrukcije, inkrementirajući brojački registar adresni registar memorije – MAR (Memory Address Register) sadrži adresu lokacije kojoj se pristupa u cilju upisa ili čitanja prihvatni registar podatka – MDR (Memory Data Register) sadrži podatak pročitan iz memorije ili podatak koji treba upisati u memoriju registar instrukcije – IR (Instruction Register) - sadrži instrukciju pročitanu iz memorije prihvatni registri izvorišnih operanada – A i B sadrži operande potrebne za izvršenje instrukcije koji se prosleđuju ALU
 - prihvata rezultat izvršenja instrukcije na izlazu ALU

prihvatni registar rezultata – C



Struktura procesora

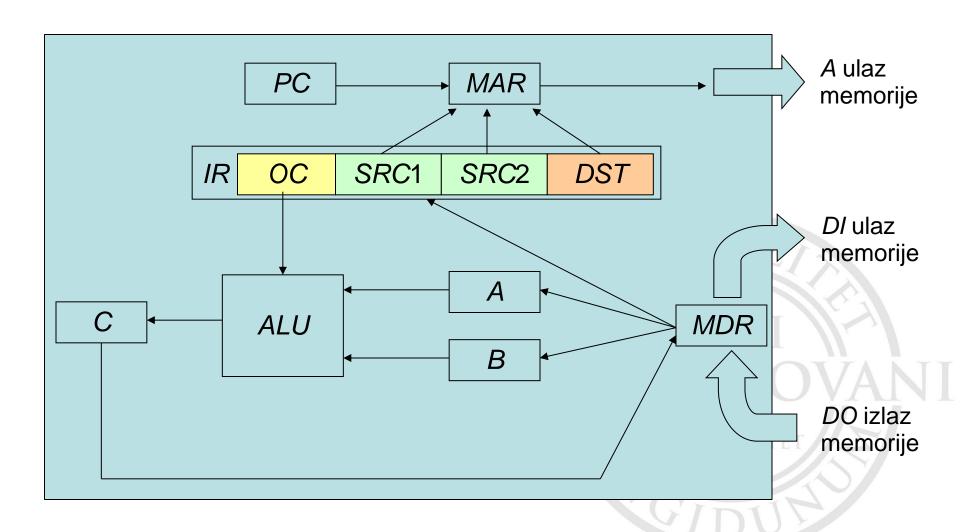




Princip rada procesora

- sadržaj PC se upisuje u MAR, pročitana instrukcija iz memorije dolazi u MDR i prosleđuje se u IR
- 2. polja SRC1 i SRC2 se vode u MAR (adrese izvorišnih operanada)
- 3. pročitani izvorišni operandi se iz *MDR* smeštaju u registre *A* (prvi operand) i *B* (drugi operand)
- 4. polje OC se prosleđuje na upravljačke linije ALU i ona izvršava instrukciju
- 5. rezultat izvršenja je u registru *C* i vodi se u *MDR*
- 6. DST se vodi u MAR
- 7. sadržaj MDR se upisuje u memorijsku lokaciju čija je adresa u MAR



Ulazno-izlazni uređaji

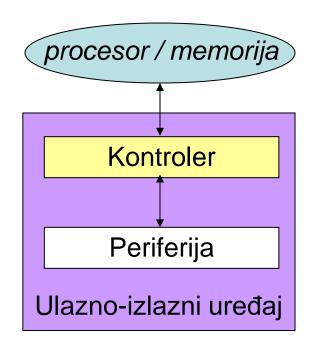- Ulazni uređaji omogućavaju unos podataka u računar.
- Izlazni uređaji omogućavaju prikaz rezultata obrade korisniku.
- Ulazno/izlazni uređaji omogućavaju korisniku da definiše ulazno/izlazne podatke <u>u obliku koji je njemu pogodan</u>, a zatim se oni konvertuju u binarni oblik u računaru.



Struktura U/I uređaja



Periferija

- Realizuje se kao standardni uređaj (štampač, tastatura, monitor, ...).
- Periferija može biti:
 - <u>ulazna</u> (podaci sa periferije se prosleđuju u memoriju ili procesor)
 - <u>izlazna</u> (podaci iz memorije ili procesora se prosleđuju u periferiju).
- Periferija ima:
 - linije za prenos podataka (podaci se prenose od/do kontrolera)
 - upravljačke linije (putem kojih kontroler upravlja periferijom)
 - statusne linije (putem kojih kontroler proverava stanje periferije).
- ☐ Periferija ima definisan protokol po kome se podaci prenose (specifičan za datu periferiju).



Kontroler periferije

<u>Uloge kontrolera periferije</u>

- ✓ da putem magistrale fizički poveže periferiju sa memorijom i procesorom
- da omogući programsku kontrolu prenosa od/do periferije




Kontroler periferije

Programska kontrola prenosa omogućava da se:

- tokom izvršavanja programa <u>startuje ili zaustavi</u> rad kontrolera
- dobije informacija o tome <u>da li je podatak</u> <u>prenet iz ulazne periferije u kontroler</u>
- dobije informacija o tome da li je podatak prenet iz kontrolera u izlaznu periferiju
- izvrši <u>prenos podatka iz kontrolera ulazne periferije</u>
 <u>u memoriju ili procesor</u>
- izvrši <u>prenos podatka iz memorije ili procesora</u> <u>u kontroler izlazne periferije</u>



Struktura kontrolera

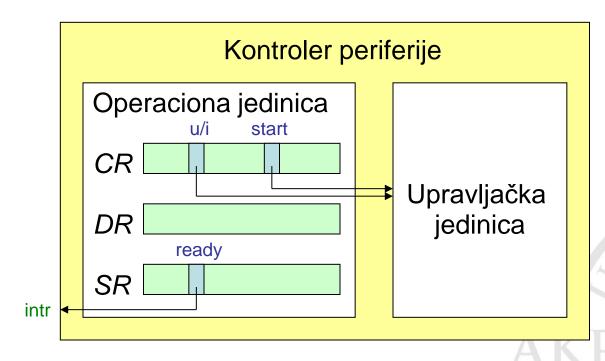

Registri operacione jedinice:

- CR (Control Register)
 - upravljački registar
- DR (Data Register)
 - registar podatka
- SR (Status Register)
 - statusni registar

Registrima kontrolera se pristupa izvršavanjem instrukcija procesora.



Uloge registara

- \Box CR
 - ima flag start pomoću koga može da
 - o <u>aktivira</u> upravljačku jedinicu da prenosi podatke iz ulazne periferije u kontroler ili iz kontrolera u izlaznu periferiju (*u/i* flag)
 - o zaustavi upravljačku jedinicu
- \square DR
 - prihvata podatak koji upravljačka jedinica uzima iz ulazne periferije
 - sadrži podatak koji upravljačka jedinica treba da prenese u izlaznu periferiju
- \square SR
 - ima flag ready koji
 - o indicira da se u *DR* nalazi podatak prenet iz ulazne periferije, pa je spreman za prenos ka procesoru/memoriji
 - o indicira da je podatak iz *DR* prenet u izlaznu periferiju, pa se u *DR* može dovesti sledeći podatak iz memorije/procesora



Magistrala

- □ <u>Uređen skup linija</u> kojima se povezuju komponente računara (procesor, memorija, U/I uređaji)
- Ciklus na magistrali je ceo tok prenosa sadržaja između dve komponente.
- □ master (gazda) komponenta koja započinje ciklus
- □ slave (sluga) komponenta sa kojom se realizuje ciklus
- ☐ master procesor, slave memorija, U/I uređaj



Magistrala

- □ Adresna magistrala ABUS
 - master šalje adresu mem.lok. ili registra U/I uređaja
- Magistrala podataka DBUS
 - master šalje sadržaj koji treba upisati u mem.lok. ili registar U/I uređaja čija je adresa na ABUS
 - slave šalje pročitani sadržaj iz mem.lok. ili registra U/I uređaja čija je adresa na ABUS
- ☐ Upravljačka (kontrolna) magistrala CBUS
 - master šalje signale kojima određuje da li treba upisati ili pročitati sadržaj
 - ponekad, slave šalje signal kojim kaže da su upis ili čitanje realizovani



Povezivanje na magistralu

